

Universeller digital gesteuerter dreifacher Analogschalter/Multiplexer 19"-AMX1500-3E für Spannungen bis 1500 V

Version 1.00



Bedienungsanleitung

Dokument-Version A, erstellt am 04.05.2017

Inhalt

Beschreibung.....	3
Technische Daten.....	5
Charakteristik	5
Steuereingänge (Buchsen In)	5
Schalter	5
Schaltzeiten (Buchse Com)	5
Kühlung	6
Stromversorgung.....	6
Allgemein	6
Lieferumfang	6
Funktion des Geräts	7
Äquivalente Schaltung	7
Anschlüsse	8
Innenaufbau des Geräts	9
Konfiguration der Steuereinheit der Schalter	11
Signalformen	12
Stützen der Versorgungsspannungen	13
Inbetriebnahme und Betrieb	15
Inbetriebnahme	15
Betrieb	18
Wartung und Abstimmung	24
Einstellung der Schaltverzögerung	24
Ausfall der Lüfter	26
Schaltbeispiele	27

Beschreibung

Das Gerät 19"-AMX1500-3E verfügt über drei baugleiche vollkommen unabhängige digital gesteuerte, galvanisch isolierte elektronische Analogschalter. Sie sind für Arbeitsfrequenzen bis mindestens 3 MHz geeignet.

Die Schalter sind aus Leistungs-MOSFETs aufgebaut, welche schnelle Schaltflanken garantieren. Jeder der Schalter schaltet seinen Ausgang **Com** ähnlich wie ein klassisches Relais zwischen zwei extern angelegten Versorgungsspannungen **Pos** und **Neg** um.

Alle drei Schalter haben unabhängige Bezugspotentiale, die Ausgänge **Com** sowie die Eingänge **Pos** und **Neg** sind von der Gerätemasse (d. h. vom Schutzleiter) galvanisch getrennt und können somit an frei wählbare Potentiale angeschlossen werden. Die Schalter sind mit einer Übertemperatursicherung ausgestattet.

Das Gerät ist in ein 19"-Gehäuse eingebaut. Dieses ist mit einem passiven Kühlkörper an der Rückwand ausgestattet, welcher mit zwei 60 mm-Lüftern zusätzlich zwangsgekühlt wird. Die Regelung der Lüfter erfolgt temperaturabhängig, wodurch ein möglichst leiser Betrieb gewährleistet wird. Die Temperaturüberwachung erzwingt das Abschalten aller Schalter, wenn die Kühlkörpertemperatur die voreingestellte Schwelle überschreitet. Dieser Zustand wird durch rotes Blinken der Leuchtdiode an der Frontplatte signalisiert. Bei einer niedrigen Kühlkörpertemperatur, bei welcher Kondensation der Luftfeuchtigkeit nicht mehr ausgeschlossen werden kann, werden ebenfalls alle Schalter abgeschaltet. Die zu niedrige Temperatur wird durch blaues Blinken der Leuchtdiode an der Frontplatte signalisiert. Ein etwaiger Ausfall der Lüfter wird durch grünes Blinken der Leuchtdiode angezeigt. Dies führt jedoch nicht zum Abschalten der Schalter, dies passiert erst, wenn der Kühlkörper in Folge der nicht ausreichenden Kühlung überhitzt.

Jeder Schalter wird extern durch eine digitale Spannung angesteuert. Die Steuerspannung wird an die jeweilige Buchse **In** angelegt, alle diese Buchsen sind galvanisch mit der Gerätemasse, d. h. mit dem Schutzleiter verbunden. Durch Kurzschlussbrücken im Gerät kann die Polarität der Steuersignale unabhängig für jeden Schalter umgeschaltet werden. Ferner können 50 Ω -Abschlusswiderstände zugeschaltet werden, um eine korrekte Terminierung der Zuleitungen zu erreichen.

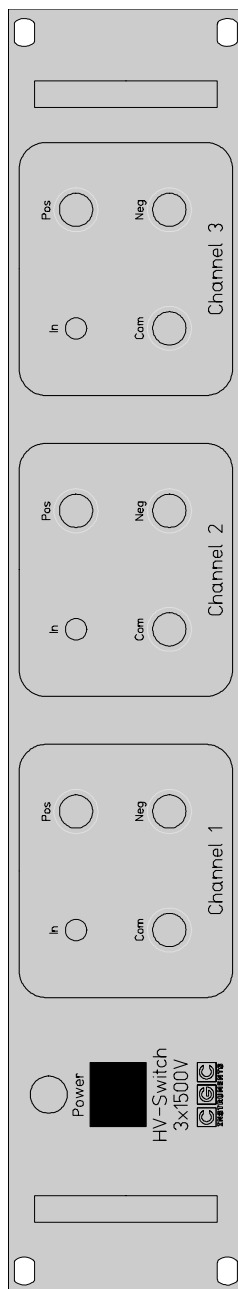


Abb. 1. Anschlüsse und Bedienelemente an der Frontplatte.

Technische Daten

Charakteristik

- drei unabhängige, digital gesteuerte, galvanisch isolierte analoge Halbleiterschalter
- temperaturgeregelte aktive Kühlung
- Übertemperatursicherung
- 19"-Gehäuse

Steuereingänge (Buchsen **In**)

- Anschluss: 50 Ω -LEMO-Buchse, Serie 00
- TTL-kompatibel:
logische 0: $V_L = 0 \dots 0,8 \text{ V}$, logische 1: $V_H = 2,0 \dots 5 \text{ V}$,
Hysterese: $0,3 \dots 1,2 \text{ V}$
- Eingangsimpedanz: $R_{in} = 50 \text{ k}\Omega$ (*pull-up* Widerstand)
zuschaltbar: $50 \text{ }\Omega$ (*pull-down* Widerstand)
- maximaler Strom durch Schutzdioden: 200 mA
- maximale Arbeitsfrequenz: $f_{max} > 3 \text{ MHz}$

Schalter

- schaltbare Spannung: $0 \text{ V} \leq V_{Pos-Neg} \leq 1500 \text{ V}$
- alle Potentiale bezüglich der Gerätemasse: $|V_{Xxx-Gnd}| \leq 1000 \text{ V}$
- Dauerstrom: $I_{Pos,DC}, I_{Neg,DC} \leq 0,2 \text{ A}$
- Spitzenschaltstrom: $I_{Com,P} \leq 15 \text{ A}$
- Schaltwiderstand: $R_{Com-Neg,on}, R_{Com-Pos,on} = 110 \text{ }\Omega$ typ.
- Stützkapazität an den Anschlüssen **Pos** und **Neg**:
 $C_{bp}, C_{bn} = 800 \text{ nF} / 1 \text{ kV}$
- effektive interne Kapazität am Ausgang (Buchse **Com**):
 $C_{in,eff} = 170 \text{ pF}$ typ. bei $V_{Pos-Neg} = 1500 \text{ V}$
- maximal zulässige Verlustleistung pro Kanal: $P_{Diss} = 150 \text{ W}$
- zulässige Werte der Timing-Widerstände R_{Dn} : $0,5 \dots 500 \text{ k}\Omega$

Schaltzeiten (Buchse **Com**)

(siehe Abb. 5)

- steigende Flanke: $t_{LH} < 100 \text{ ns}$, 70 ns typ. bei $V_{Pos-Neg} = 1500 \text{ V}$
- fallende Flanke: $t_{HL} < 60 \text{ ns}$, 45 ns typ. bei $V_{Pos-Neg} = 1500 \text{ V}$
- Zeitverzögerung bei der optimalen Einstellung der Schalter
(siehe Abschnitt "Einstellung der Schaltverzögerung"):
 $t_{PLH}, t_{PHL} = < 100 \text{ ns}$, 65 ns typ.
- Jitter der Schaltflanken (kurzzeitige Stabilität): $\delta t_{PLH}, \delta t_{PHL} < 1 \text{ ns}$

Kühlung

- passive Kühlung: Strangkühlkörper an der Rückwand
- aktive Kühlung: zwei Lüfter (60 x 60 x 25,4 mm³, max. 9000 U/min)
- Lüftersteuerung:
 - proportionaler Regler,
 - Regelverhalten: 600 U/min bei 30°C, 9000 U/min bei 50°C
 - Abschaltung bei niedrigen Temperaturen (<30°C)
- Temperaturüberwachung:
 - Abschaltschwelle 55°C,
 - Hysterese: 3°C

Stromversorgung

- Nennspannung: 90-255 V
- Nennfrequenz: 47-63 Hz
- Netzanschluss: Kaltgerätestecker mit integriertem Sicherungshalter
- Leistungsaufnahme: < 30 VA
- Sicherung: 2 x T 3.15 A, ø5×20 mm

Allgemein

- Farbe:
 - Frontplatte: naturfarbig eloxiert,
 - Seitenteile, Rückplatte, Deck- und Bodenblech:
farblos chromatiert,
 - Beschriftung: Gravur schwarz eingefärbt
- Abmessungen:
 - 2 HE 19"-Einbaugehäuse zur Montage in einen 19"-Schrank
(Höhe: 88 mm, Breite: 483 mm),
 - Einbautiefe mit Kühlkörper: 300 mm, Gesamttiefe: 340 mm
- Gewicht: 4,25 kg

Lieferumfang

- Analogschalter 19"-AMX1500-3E
- Netzkabel
(Kaltgeräte-Anschlusskabel, Länge 1,8 m, Farbe: schwarz)
- Montagematerial zur Befestigung in einen 19"-Schrank
(4 Stk. M6 Schrauben mit Unterlegscheiben und Käfigmuttern)
- Ersatzsicherung ø5×20 mm, T 3.15 A
- Bedienungsanleitung (online)

Funktion des Geräts

Äquivalente Schaltung

Jeder Kanal des Geräts 19"-AMX1500-3E besteht aus einem digital gesteuerten, analogen Halbleiterschalter, der von seinem digitalen Steuersignal galvanisch isoliert ist. Die Funktion der Schaltung entspricht der eines gewöhnlichen Relais (siehe Abb. 2), d.h. in Abhängigkeit von der Steuerspannung (Buchse **In**) wird die Kontaktfeder (Buchse **Com**) entweder mit dem oberen (Buchse **Pos**) oder dem unteren Kontakt (Buchse **Neg**)

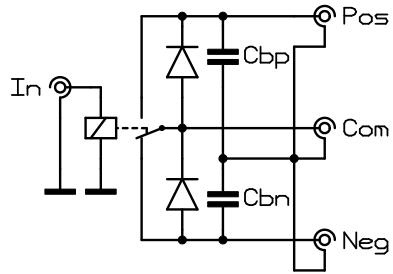


Abb. 2. Äquivalente Schaltung eines Kanals.

) verbunden. Im Unterschied zu einem elektromagnetischen Relais liegen jedoch die Schaltzeiten des Geräts 19"-AMX1500-3E im Nanosekunden-Bereich. Beim Betrieb der Schalter ist aufgrund der eingebauten Dioden darauf zu achten, dass die Spannungen an dem Schalter stets die auf den Buchsen angedeutete Polarität besitzen. Für die Spannungen muss daher immer die folgende Ungleichung gelten:

$$V_{\text{Neg}} \leq V_{\text{Com}} \leq V_{\text{Pos}}$$

- ! Vorsicht:** Erfüllen die angelegten Spannungen diese Bedingung nicht, werden die eingebauten Dioden in Flussrichtung polarisiert und zwischen den entsprechenden Anschlüssen fließt Strom. Seine Größe ist nur durch die externe Schaltung und den Innenwiderstand des Schalters limitiert, also in den meisten Fällen durch die Stromsicherung der angeschlossenen Netzteile, welche die Spannungen an den Buchsen **Pos** und **Neg** erzeugen. Die Funktion des Schalters wird dabei zwar gestört, er wird aber nicht beschädigt, solange der Strom nicht die maximal zulässigen Werte (siehe Technische Daten) überschreitet.

Die Polarität der Steuerspannung kann jeweils durch eine Kurzschlussbrücke (Jumper) eingestellt werden (siehe Abschnitt "Konfiguration der Steuereinheit der Schalter"). Somit kann der elektronische Schalter je nach der gewünschten Anwendung so konfiguriert werden,

dass im Ruhezustand (d.h. bei einer niedrigen Steuerspannung), der einer logischen 0 auf dem Steuereingang entspricht, die Buchse **Com** wahlweise entweder mit der Buchse **Neg** (Voreinstellung, vgl. mit Abb. 2) oder mit der Buchse **Pos** verbunden ist (siehe Tab. 2).

Anschlüsse

An der Frontplatte befinden sich alle Signalsteckverbinder (siehe Abb. 1), der Netzanschluss ist an der Rückseite des Geräts angebracht. Die Anschlüsse der Schalter (die Buchsen **Com**, **Pos** und **Neg**) sind vom Gehäuse galvanisch isoliert und können an beliebige Bezugspotentiale angeschlossen werden. Dabei müssen die spezifizierten Grenzwerte des Geräts 19"–AMX1500–3E berücksichtigt werden.

! Vorsicht: Wird der gemeinsame Bezugspunkt, also die Abschirmung der Steckverbinder **Com**, **Pos** und **Neg** an ein anderes Bezugspotential als die Gerätemasse angeschlossen, ist dabei unbedingt die Sicherheit der Bedienung zu beachten. Die Steckverbinder sind nicht isoliert und können daher leicht berührt werden. Die angelegte Spannung darf daher nur eine geringe Größe besitzen oder muss durch andere Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden, dass keine Berührung der Steckverbinder durch die Bedienung erfolgen kann.

Die TTL-Steuereingänge (die Buchsen **In**) sind mit *pull-up* Widerständen abgeschlossen. Ist der jeweilige Steuereingang offen, wird durch den *pull-up* Widerstand am Eingang eine logische 1 erzielt. Wird der Steuereingang kurzgeschlossen, erhält der Eingang eine logische 0. Somit kann für Testzwecke durch das Kurzschließen des Steuereingangs der entsprechende Kanal des Geräts 19"–AMX1500–3E manuell gesteuert werden.[†] Ein solcher Kurzschluss soll in störungsreichen Umgebungen immer zum Abschließen unverwendeter Kanäle verwendet werden, alternativ können jedoch auch die Abschlusswiderstände aktiviert werden, um die Einfangsimpedanz zu verringern und dadurch die Immunität gegen Störungen zu erhöhen.

Um mögliche Signalverzerrung und Nachschwingungen durch falsche Impedanzanpassung zu vermeiden, soll weiterhin jeder Steuereingang mit einem 50 Ω Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.

[†] Sind die internen Abschlusswiderstände aktiv, gilt dies nicht mehr. Die Abschlusswiderstände sind als *pull-down* Widerstände konfiguriert und gewährleisten somit einen niedrigen Signalpegel, d.h. eine logische 0 (siehe Technische Daten auf Seite 5).

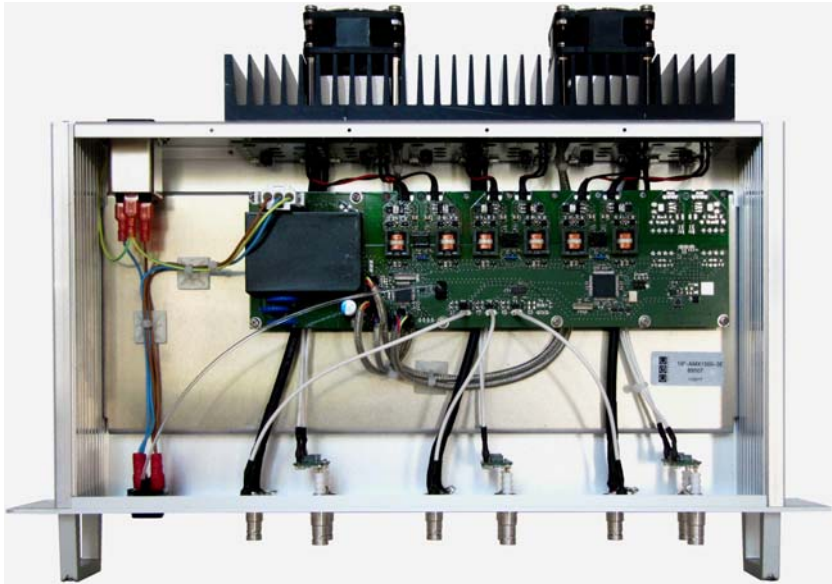


Abb. 3. Blick von oben in das geöffnete Gehäuse.
Für Details siehe Text.

Die Abschlusswiderstände sind intern eingebaut und können durch Kurzschlussbrücken aktiviert werden (siehe Abschnitt "Konfiguration der Steuereinheit der Schalter").

Innenaufbau des Geräts

Das Gerät (siehe Abb. 3) besteht aus drei unabhängigen Hochspannungsschaltern, welche an der Rückwand mit dem Kühlkörper angebracht sind. Sie sind mit einer in der Mitte des Geräts montierten Steuereinheit verbunden, diese sorgt für die galvanische Trennung zwischen den Schaltern und den Steuersignalen. Ferner enthält sie einige Kurzschlussbrücken zur Einstellung des Geräts (siehe Abb. 4). Die Steuereinheit unterbringt weiterhin die Lüftersteuerung, welche die Drehzahl der Lüfter am Kühlkörper anhand der Temperatur regelt, die durch zwei Halbleitersensoren an der Rückwand abgetastet wird.

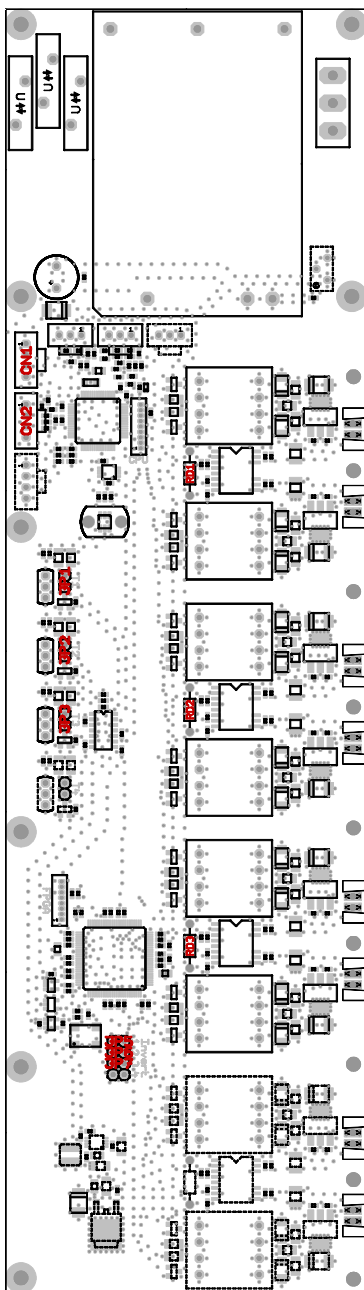


Abb. 4. Konfigurationselemente der Steuereinheit der Schalter.

Konfiguration der Steuereinheit der Schalter

Zur Abstimmung des Geräts stehen auf der Steuereinheit des Geräts mehrere Kurzschlussbrücken (Jumper) zur Verfügung (siehe Abb. 4 und Tab. 1).

Tab. 1. Kurzschlussbrücken der Steuereinheit des Geräts.
Für ihre Lage siehe Abb. 4.

Kurzschlussbrücke	Funktion
JP1	Interner Abschlusswiderstand, Kanal 1
JP2	Interner Abschlusswiderstand, Kanal 2
JP3	Interner Abschlusswiderstand, Kanal 3
JP5	Polarität des Steuersignals, Kanal 1
JP6	Polarität des Steuersignals, Kanal 2
JP7	Polarität des Steuersignals, Kanal 3

Die aktive Polarität der digitalen Steuersignale an den Eingängen **In** kann mit den Kurzschlussbrücken JP5-7 eingestellt werden (siehe Tab. 2). Die Kontakte der Kurzschlussbrücken können auch als Steckverbinder ausgeführt werden und optional mit Schaltern an der Front- oder Rückplatte verbunden sein. Diese Schalter werden anstelle zu den Kurzschlussbrücken zur Wahl der aktiven Polarität der Steuersignale genutzt.

Tab. 2. Einstellung der Polarität der Steuersignale (Kurzschlussbrücken JP5-7).

Kurzschlussbrücken JP5-7		Steuersignal (Buchse In)	
		logische 0	logische 1
Einstellung	offen (Voreinstellung)	Com-Neg	Com-Pos
	geschlossen	Com-Pos	Com-Neg

Weitere drei Konfigurationsschalter (JP1-3) dienen dem Zuschalten eines 50 Ω -Abschlusswiderstandes an den Steuereingängen **In** (siehe Tab. 3).

Tab. 3. Einstellung der internen Abschlusswiderstände (Kurzschlussbrücken JP1-3).

Kurzschlussbrücken JP1-3		Abschlusswiderstand
Einstellung	offen (Voreinstellung)	abgeschaltet
	geschlossen	eingeschaltet

- ! Vorsicht:** Die Konfigurationsschalter JP5-7 sollten nicht bei eingeschalteter Stromversorgung des Geräts 19"-AMX1500-3E umgeschaltet werden. Beim Umlegen der Konfigurationsschalter wird der jeweilige Kanal zufällig (um)geschaltet, dies kann den Kanal kurzzeitig überlasten oder negative Folgen für die angeschlossene Last haben.

Signalformen

Die Abb. 6 zeigt die typischen Signalformen bei verschiedenen Versorgungsspannungen. Die Unterschiede in den Signalformen bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen sind auf die Änderungen der effektiven internen Kapazität zurückzuführen (siehe Abb. 8). Wird eine Last angeschlossen, ändern sich die Ausgangssignale entsprechend der kapazitiven Belastung.

Die Signalform kann geringfügig durch die Werte der Widerstände RD_n ($n = 1$ bis 3, siehe Abb. 4) beeinflusst werden. Insbesondere kann durch diese Widerstände die Zeitverzögerung zwischen mehreren Signalen fein abgestimmt werden (siehe Abschnitt "Einstellung der Schaltverzögerung").

Die Schaltvorgänge können bei höheren Spannungen mit gedämpften Oszillationen (Nachschwingungen) des Ausgangssignals und der zu-

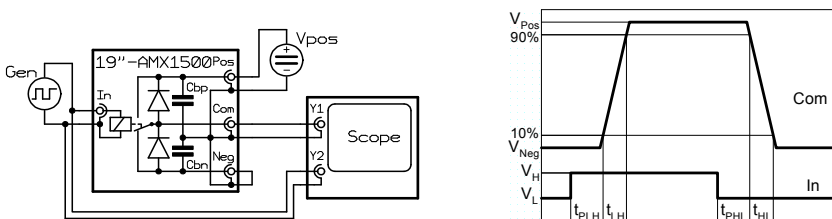


Abb. 5. Testschaltung (links) und Definition der Zeitverzögerungen (rechts).

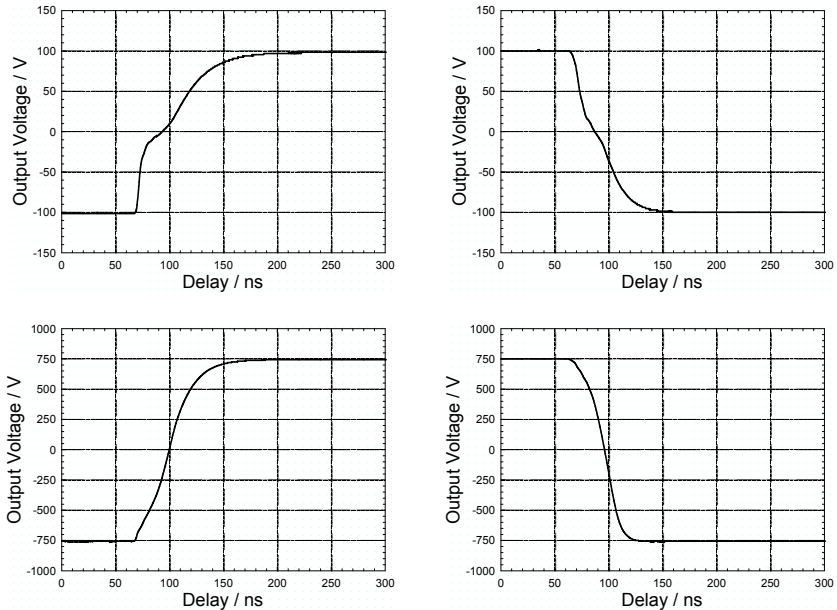


Abb. 6. Typische Verläufe des Ausgangssignals.

Dargestellt sind die Signalformen an der Buchse **Com**, sie wurden in der Testschaltung (siehe Abb. 5) mit folgenden Parametern aufgenommen: $V_{Pos} = -V_{Neg} = 100\text{ V}$ (oben) und $V_{Pos} = -V_{Neg} = 750\text{ V}$ (unten). Die Widerstände R_{Dn} wurden bei allen Messungen auf $1,0\text{ k}\Omega$ eingestellt ($R_{Dn} = 1,0\text{ k}\Omega$). Auf der Abszisse ist die Zeitverzögerung bezüglich der aktiven Flanke des Steuersignals an der Buchse **In** aufgetragen.

gehörigen Versorgungsspannung verbunden sein. In sensiblen Anwendungen können diese teilweise durch zusätzliche Stützkondensatoren C_{bp} und C_{bn} unterdrückt werden (siehe Abschnitt "Stützen der Versorgungsspannungen").

Stützen der Versorgungsspannungen

Zum Stützen der an den Buchsen **Pos** und **Neg** angelegten Spannungen sind Kondensatoren mit der Gesamtkapazität von 800 nF dimensioniert auf 1 kV fest eingebaut (Kondensatoren C_{bp} und C_{bn} in Abb. 2). Auf Anfrage können neben diesen Kondensatoren weitere Kondensatoren eingebaut werden, um die Gesamtkapazität zu erhöhen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die zusätzlichen Kondensatoren extern zu beschalten. Dies lässt sich am besten durch ein spezielles Anschlusskabel realisieren, das die zusätzlichen Stützkon-

densatoren enthält. Die extern beschalteten Kondensatoren werden sich jedoch hinter den internen LC-Filtern des Geräts befinden, so dass sich ihre Wirkung nur bei niedrigen Frequenzen also langen Zeitvorgängen äußern wird.

Die zusätzlichen Kondensatoren müssen auf die in der jeweiligen Anwendung benutzte Versorgungsspannung dimensioniert werden. Bei elektrolytischen Kondensatoren ist zusätzlich die Polarität zu beachten. Bei der Wahl der Kondensatoren sind weiterhin deren Innenwiderstände (ESR) und Resonanzfrequenzen zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollen stets nur Hochfrequenz-Kondensatoren verwendet werden, die auch bei Frequenzen von über 10 MHz eine niedrige Impedanz aufweisen. Geeignet sind beispielsweise Keramikkondensatoren oder Polyester-Kondensatoren der Baureihe MKT, die bei Bedarf mit einem extern angebrachten elektrolytischen Kondensator kombiniert werden können. Eine Parallelschaltung von Kondensatoren verschiedener Kapazitäten und Dielektrika ist empfehlenswert, um einen niedrigen Innenwiderstand im breiten Frequenzbereich zu erreichen.

Inbetriebnahme und Betrieb

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät visuell auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden.

! Vorsicht: Bei Feststellung jeglicher Mängel muss das Gerät sofort zur Inspektion eingeschickt werden. Auf keinen Fall weiter in Betrieb nehmen!

Die Netzleitung wird an den Kaltgeräte-Netzstecker an der Rückwand angeschlossen. Der Sicherungshalter ist in dem Kaltgerätestecker an der Rückplatte integriert.

Beim Einbau des Geräts ist auf eine gute Kühlung zu achten. Der an der Rückplatte angebrachte Kühlkörper darf nicht abgedeckt werden und die Lüfter müssen hinreichend kalte Luft einsaugen können.

! Vorsicht: Sowohl die Inbetriebnahme als auch die weitere Bedienung des Geräts darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

- Eine falsche Bedienung oder Einstellung kann zur Zerstörung des Geräts führen.
- Das Gerät arbeitet mit hohen Spannungen. Die Manipulation mit den Anschlüssen oder mit dem Gerät bei geöffnetem Gehäuse ist lebensgefährlich.

Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die Leuchtdiode an der Frontplatte grün auf. Dies zeigt die Anwesenheit der Netzspannung an. Während des Startvorgangs wird die Farbe der Leuchtdiode kurzzeitig auf rot und blau gewechselt, um die Funktion der Leuchtdiode verifizieren zu können.

Blinkt die Leuchtdiode pink, liegt ein Fehler in der Stromversorgung vor. Dies bedeutet, dass die Spannungen der internen Stromversorgung außerhalb des erlaubten Werts liegen. Der Stromversorgungsfehler kann kurzzeitig unmittelbar nach dem Ein- oder Ausschalten des Geräts entstehen, passiert es während des normalen Betriebs, liegt ein gravierender Fehler vor. In einem solchen Falle muss das Gerät sofort ausgeschaltet und zur Inspektion eingeschickt werden.

Blinkt die Leuchtdiode blau, ist der Kühlkörper so kalt, so dass ein Risiko besteht, dass Luftfeuchtigkeit im Gerät kondensieren kann. Das

Gerät muss sofort ausgeschaltet und langsam auf Zimmertemperatur gebracht werden.

Blinkt die Leuchtdiode rot, ist der Kühlkörper zu heiß geworden, die Temperatursicherung wurde ausgelöst und die Schalter deaktiviert. Um den normalen Betriebszustand wiederherzustellen, muss der Kühlkörper wieder abkühlen. Dazu soll das Gerät eingeschaltet bleiben, die Lüfter am Kühlkörper sorgen für die erforderliche Zwangskühlung. Wird die zulässige Betriebstemperatur wieder erreicht, leuchtet die Leuchtdiode erneut dauerhaft grün und die Schalter werden aktiviert. Das Auslösen der Temperatursicherung deutet darauf hin, dass das Gerät überlastet wurde oder dass die Kühlung nicht ausreichend war.

Blinkt die Leuchtdiode an der Frontplatte grün, funktioniert einer der Lüfter am Kühlkörper nicht. Ein weiterer Betrieb ist möglich, eine Überhitzung kann dabei aber deutlich früher als unter normalen Bedingungen eintreten. Um dies zu verhindern, soll der defekte Lüfter so schnell wie möglich gewechselt werden (siehe Abschnitt "Ausfall der Lüfter").

! Vorsicht: Wird die Temperatursicherung ausgelöst, blinkt die Leuchtdiode rot unabhängig davon, ob die Lüfter funktionieren oder nicht. Den Ausfall eines Lüfters kann man erst erkennen, wenn das Gerät wieder abgekühlt ist.

Kann das Gerät ohne eine Fehlanzeige eingeschaltet werden, darf die Inbetriebnahme fortgesetzt werden: Entfernen Sie alle Anschlüsse von den Buchsen **In** und schließen Versorgungsspannungen an zwei geeigneten Netzteilen an die Buchsen **Pos** und **Neg** eines Kanals an. Alternativ dazu kann auch nur eine Versorgungsspannung für einen der beiden Anschlüsse **Pos** oder **Neg** benutzt werden, der andere Anschluss wird kurzgeschlossen, um eine Spannung von 0 V zu erreichen. Beachten Sie dabei unbedingt die Polarität der Spannungen (siehe Abschnitt "Äquivalente Schaltung") und stellen die Stromsicherung der Netzteile so ein, dass der maximal zulässige Strom durch die Schalter nicht überschritten werden kann.

Schließen Sie an den Ausgang (Buchse **Com**) ein Voltmeter oder ein Oszilloskop an und messen die Ausgangsspannung. Da der Steuereingang **In** durch den internen *pull-up* Widerstand den Pegel einer logischen 1 erhält, soll der Ausgang **Com** je nach der Einstellung der Polarität des Kanals einer der Versorgungsspannung gleichen (mehr dazu in den Abschnitten "Äquivalente Schaltung" und "Konfiguration

der Steuereinheit der Schalter"). Schließen Sie jetzt den Steuereingang **In** kurz, der Ausgang **Com** muss auf die andere Versorgungsspannung umschalten.

- ! **Vorsicht:** Wird der Abschlusswiderstand aktiviert (siehe Abschnitt "Konfiguration der Steuereinheit der Schalter"), beträgt der Eingangspegel stets die logische 0, unabhängig davon, ob der Steuereingang **In** kurzgeschlossen ist oder nicht. Um am Steuereingang den Pegel einer logischen 1 zu erzielen, muss in diesem Falle eine externe Spannung angelegt werden.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Vor dem eigentlichen Einsatz wird empfohlen, die Konfiguration des Geräts zu überprüfen (siehe Abschnitt "Konfiguration der Steuereinheit der Schalter").

Verbinden Sie zum Schluss die erforderlichen Signalleitungen mit den Buchsen **In** und schließen Sie die Versorgungsspannungen an die Buchsen **Pos** und **Neg** an, beachten Sie dabei wieder die Polarität der Spannungen (siehe Abschnitt "Äquivalente Schaltung").

- ! **Vorsicht:** Im ausgeschalteten Zustand soll kein Steuersignal an die Buchsen **In** angelegt werden. Durch die Missachtung dieser Regel wird unter normalen Bedingungen der Schalter nicht zerstört, solange der maximale Strom durch Schutzdioden (siehe Technische Daten) nicht überschritten wird. Eine dauerhafte Überbelastung der Steuereingänge (Buchsen **In**) kann jedoch eine Verkürzung der Lebensdauer des Geräts zur Folge haben. Im Gegensatz dazu ist die Trennung der Anschlüsse der Schalter (Buchsen **Com**, **Pos** und **Neg**) während des Abschaltens nicht erforderlich. Durch das Abschalten des Geräts werden lediglich die beiden Zweige der Schalter geöffnet, wodurch eine Überlastung des Geräts ausgeschlossen ist. Es ist jedoch zu beachten, dass die angelegten Spannungen auch im ausgeschalteten Zustand des Geräts die vorgeschriebenen Grenzen nicht übersteigen dürfen.

Kontrollieren Sie die Ausgangsspannung an der Buchse **Com** durch ein Oszilloskop, synchronisieren sie die Aufzeichnung mit dem Steuersignal an der Buchse **In**. Überprüfen Sie die Zeitverzögerungen und die Form sowie die Dauer der Schaltflanken (siehe Abb. 5). Bei Bedarf können die Schaltverzögerungen eingestellt werden (siehe Abschnitt "Einstellung der Schaltverzögerung"). Weiterhin können die Signalformen durch zusätzliche Stützkondensatoren verbessert werden (siehe Abschnitt "Stützen der Versorgungsspannungen").

Betrieb

- ! Vorsicht:** Für einen sicheren Betrieb des Geräts 19"–AMX1500–3E ist auf das Verhältnis zwischen der Lastkapazität an der Buchse **Com**, der Arbeitsspannung zwischen den Eingangsbuchsen **Pos** und **Neg** und der Arbeitsfrequenz zu achten. Diese drei Größen bestimmen die Verlustleistung der Schalter und somit ihre Arbeitstemperatur, dadurch beeinflussen sie die Betriebssicherheit des Geräts. Die Arbeitstemperatur der Schalter kann aus technischen Gründen nicht einfach direkt gemessen werden. Das Gerät überwacht lediglich die Temperatur des Kühlkörpers und schaltet bei einer eingestellten Schwelle die Schalter komplett ab. Um eine Überhitzung der Schalter zu vermeiden, muss zusätzlich zu dieser Maßnahme noch die Verlustleistung vom Benutzer überwacht werden.

Die Verlustleistung der Schalter ist in den meisten Fällen durch das Umladen der Lastkapazität gegeben. Nur in den seltenen Fällen, bei denen hohe resistive Lasten geschaltet werden, kann eine signifikante Verlustleistung dadurch entstehen, dass die Schalter durch einen permanenten Strom durchflossen werden. Die Verlustleistung berechnet sich in diesem Falle nach der folgenden Formel:

$$P_{\text{Tot}} = R_{\text{on}} \cdot I_L^2, \quad (1)$$

wobei I_L den Ausgangsstrom, d.h. den Strom durch den Anschluss **Com** und R_{on} den Schaltwiderstand der Schalter ($R_{\text{Com-Neg,on}}$, bzw. $R_{\text{Com-Pos,on}}$, siehe Technische Daten) bezeichnen.

Die Verlustleistung der Schalter bei kapazitiven Lasten kann durch ein einfaches Model berechnet werden (siehe Abb. 7): Der Schalter wird durch eine Gesamtspannung $V_{\text{Pos-Neg}} = V_{\text{Pos}} - V_{\text{Neg}}$ aus externen Netzteilen versorgt. Der Schalter schaltet den Ausgang (Anschluss **Com**) zwischen den beiden Versorgungsspannungen um (Anschlüsse **Pos** und **Neg**). Er besitzt einen internen Widerstand R_i , der etwa dem Schaltwiderstand $R_{\text{Com-Neg,on}}$, bzw. $R_{\text{Com-Pos,on}}$ entspricht, und eine interne Kapazität C_{in} (siehe Technische Daten und Abb. 8). An den

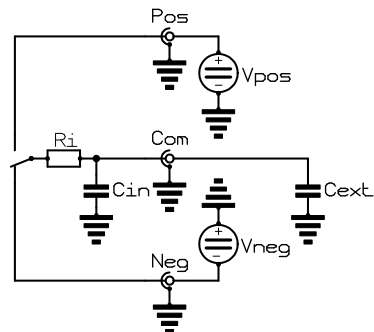


Abb. 7. Ersatzschaltung zur Berechnung der Verlustleistung.

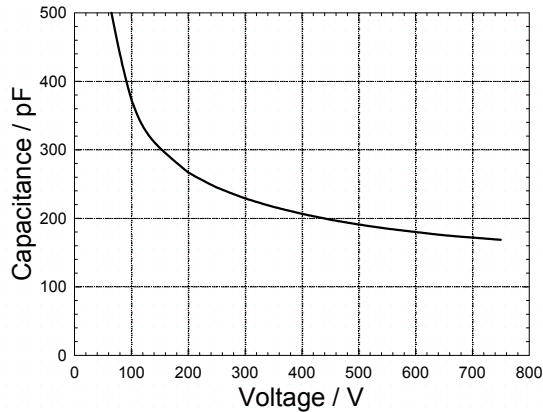


Abb. 8. Spannungsabhängigkeit der effektiven internen Kapazität der Schalter. Dargestellt ist die Abhängigkeit der effektiven internen Kapazität C_{in} am Ausgang der Schalter (Buchse **Com**) von den Versorgungsspannungen V_{Pos} und V_{Neg} . Werden asymmetrische Versorgungsspannungen angelegt, gleicht die dargestellte Spannung der Hälfte der Spannung $V_{Pos-Neg}$ zwischen den Anschlüssen **Pos** und **Neg**.

Ausgang wird die externe Last mit der Kapazität C_{ext} angeschlossen. Diese setzt sich aus der Kapazität des Anschlusskabels, der Steckverbinder und der tatsächlichen Last.

Für die weitere Berechnung wird zur Vereinfachung angenommen, dass die negative Versorgungsspannung gleich null ist ($V_{Neg} = 0$), somit gleicht die Gesamtspannung der positiven Versorgungsspannung ($V_{Pos-Neg} = V_{Pos}$).[‡] Wird die gesamte Lastkapazität $C_L = C_{in} + C_{ext}$ auf die Spannung $V_{Pos-Neg}$ aufgeladen, akkumuliert sie die elektrostatische Energie

$$W_C = \frac{1}{2} C_L \cdot V_{Pos-Neg}^2 \quad (2)$$

Eine Analyse des Ladevorgangs in dem RC-Glied bestehend aus dem internen Widerstand R_i und der Lastkapazität C_L ergibt, dass dabei die Energie gleicher Größe in dem Widerstand in Wärme umgewandelt wird:

$$W_R = \frac{1}{2} C_L \cdot V_{Pos-Neg}^2 \quad (3)$$

[‡] Durch diese Annahme vereinfacht sich die Berechnung. Durch eine detailliertere Analyse kann aber gezeigt werden, dass das Ergebnis nicht von den Beträgen beider Versorgungsspannungen, sondern nur von ihrer Differenz abhängt. Somit erhält man auch durch die oben aufgeführte einfachere Berechnung ein korrektes Ergebnis für den allgemeinen Fall.

Als Folge dessen muss das Netzteil die Summe beider Energien in den Schaltkreis einspeisen:

$$W_{\text{Tot}} = W_C + W_R = C_L \cdot V_{\text{Pos-Neg}}^2 \quad (4)$$

Wird die Lastkapazität wieder entladen, geschieht dies unter der o.g. Vereinfachung ohne die Einwirkung des Netzteils. Die im Kondensator gespeicherte Energie W_C wird in dem Widerstand in Wärme umgewandelt. Nach einem kompletten Auflade-/Entladezyklus wird also aus dem Netzteil in den Schaltkreis die Energie W_{Tot} eingespeist, diese wird schließlich in dem Widerstand in Wärme umgewandelt. Arbeitet der Schalter bei einer Frequenz f , muss das Netzteil eine Leistung

$$P_{\text{Tot}} = W_{\text{Tot}} \cdot f = f \cdot C_L \cdot V_{\text{Pos-Neg}}^2 \quad (5)$$

einspeisen und eine Leistung genau dieser Größe wird im Schalter als Verlustleistung dissipiert. Für praktische Berechnung eignet sich anstelle der Formel (5) besser der folgende Ausdruck:

$$(P_{\text{Tot}} / \text{W}) = (f / \text{MHz}) \cdot (C_L / \text{pF}) \cdot (V_{\text{Pos-Neg}} / \text{kV})^2, \quad (6)$$

weiterhin kann zur schnellen Abschätzung der Verlustleistung die Abb. 9 genutzt werden.

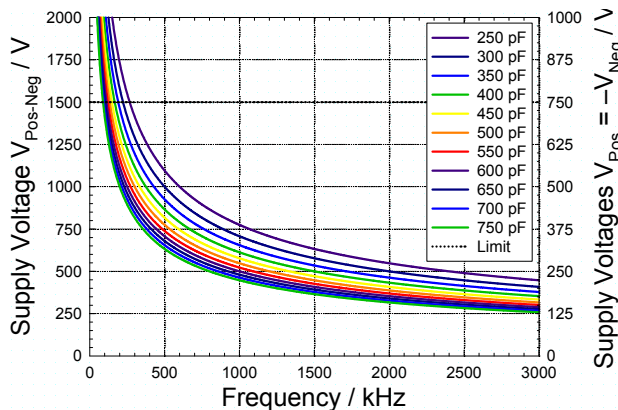


Abb. 9. Frequenzabhängigkeit der maximalen zulässigen Versorgungsspannung. Ausgegangen aus der maximalen zulässigen Verlustleistung von 150 W (siehe Technische Daten) wurde mit Hilfe der Formel (5) die maximale zulässige Versorgungsspannung $V_{\text{Pos-Neg}}$ zwischen den Anschlüssen **Pos** und **Neg** berechnet. Für symmetrische Versorgungen sind auf der rechten Ordinate die Größen der Versorgungsspannungen V_{Pos} und V_{Neg} dargestellt. Die verschiedenen Kurven entsprechen unterschiedlichen Lastkapazitäten C_L .

Wird beispielsweise an den Schalter mit der internen Kapazität $C_{in} = 170 \text{ pF}$ (siehe Technische Daten und Abb. 8) eine externe Last $C_{ext} = 80 \text{ pF}$ angeschlossen, ergibt sich die gesamte Lastkapazität zu $C_L = C_{in} + C_{ext} = 170 \text{ pF} + 80 \text{ pF} = 250 \text{ pF}$. Die Verlustleistung bei der Arbeitsfrequenz $f = 100 \text{ kHz}$ und der Arbeitsspannung $V_{Pos-Neg} = 1 \text{ kV}$ beträgt $P_{Tot} = (0,1 \cdot 250 \cdot 1^2) \text{ W} = 25 \text{ W}$, bei $f = 300 \text{ kHz}$ und $V_{Pos-Neg} = 1,5 \text{ kV}$ würde sie auf $P_{Tot} = (0,3 \cdot 250 \cdot 1,5^2) \text{ W} \approx 169 \text{ W}$ ansteigen. Der letztere Wert liegt bereits deutlich oberhalb der maximalen zulässigen Verlustleistung von 150 W (siehe Technische Daten) und würde daher den Schalter beim Dauerbetrieb beschädigen können. Nach Abb. 9 darf bei den genannten Betriebsparametern tatsächlich nur etwa 1400 V angelegt werden. Zur genauen Ermittlung der Grenzwerte muss die Spannungsabhängigkeit der effektiven internen Kapazität (siehe Abb. 8) berücksichtigt werden, eine iterative Berechnung der Werte ist unumgänglich.

Für die Bestimmung der Lastkapazität soll eine hinreichend genaue Messmethode verwendet werden. Werden durch das Gerät 19"–AMX1500–3E lediglich kleine Elektroden im Vakuum angesteuert, beträgt die Lastkapazität inklusive Zuleitungen in der Regel nur wenige 10 pF . In solchen Fällen können handelsübliche Kapazitätsmessgeräte meistens nur zu einer sehr ungenauen Bestimmung der Kapazität benutzt werden, da der Messfehler einige pF bis einige 10 pF beträgt.

Eine meistens besser geeignete Methode zeigt Abb. 10: Ein Generator einer rechteckförmigen Spannung wird verwendet, um die Last C_{ext} über einen Widerstand R periodisch umzuladen. Die Ausgangsspannung des Generators sowie die Spannung an der Last wird durch ein Oszilloskop abgetastet. Unter der Annahme, dass die Ausgangsspannung des Generators einen ideal rechteckigen Verlauf hat, ändert sich

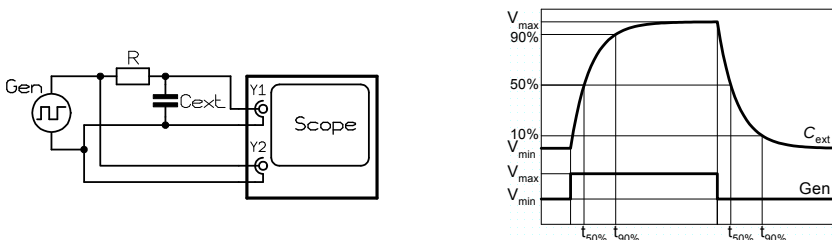


Abb. 10. Messschaltung zur Bestimmung der Lastkapazität C_{ext} (links) und die Verläufe der Messsignale (rechts).

die Spannung an der kapazitiven Last wie folgt:

$$V_{CL}(t) = V_{\infty} + (V_0 - V_{\infty}) \cdot e^{-t/R \cdot C_L}, \quad (7)$$

wobei V_0 die Anfangs- und V_{∞} die Endspannung an der Last bezeichnet ($V_{CL}(0) = V_0$, $V_{CL}(\infty) = V_{\infty}$). Der Verlauf ist in Abb. 10 dargestellt.

Aus dem zeitlichen Verlauf der Spannung an der Last kann auf die Zeitkonstante der Schaltung $\tau = R \cdot C_L$ geschlossen werden. Die beste Methode ist ohne Zweifel das Fitten der theoretischen Abhängigkeit (7) an die Messdaten, welche alle Datenpunkte nutzt und daher die beste Genauigkeit bei der Bestimmung der Zeitkonstante τ bietet. Für die praktische Nutzung reicht meistens jedoch die einfache Bestimmung der Anstiegszeiten auf 50% ($V_{CL}(t_{50\%}) = V_0 + 50\% (V_{\infty} - V_0)$) oder auf 90% ($V_{CL}(t_{90\%}) = V_0 + 90\% (V_{\infty} - V_0)$) beim Aufladen oder auf 10% beim Entladen. Aus der Gleichung (7) können für die Anstiegszeiten die folgenden Formeln hergeleitet werden:

$$t_{50\%} = \ln(2) \cdot R \cdot C_L = 0,693 \cdot R \cdot C_L, \quad (8)$$

$$t_{90\%} = \ln(10) \cdot R \cdot C_L = 2,30 \cdot R \cdot C_L. \quad (9)$$

Für die Messung muss ein Generator verwendet werden, dessen Ausgangssignal wesentlich steilere Schaltflanken als das erwartete Messsignal an der Last besitzt. Weiterhin muss das benutzte Oszilloskop ermöglichen, solche Schaltflanken zu messen. Um die Schaltung so wenig wie möglich zu beeinflussen, sollen Tastköpfe mit geringer Eingangskapazität eingesetzt werden. Ihre Eingangsimpedanz bestimmt den maximal möglichen Wert des seriellen Widerstandes R . Bei einem Tastkopf mit der Eingangsimpedanz von 10 M Ω soll der Widerstand keineswegs den Wert von 100 k Ω überschreiten, damit der Messfehler nicht über 1% liegt. Der empfohlene Wert des Widerstandes beträgt 10 k Ω , jedes pF der Lastkapazität erhöht damit die Zeitkonstante der Schaltung um 10 ns. Es ist dabei zu beachten, dass ein Widerstand mit niedriger Induktivität verwendet wird, diese würde die Messung verfälschen. Völlig ungeeignet sind aus diesem Grund Drahtwiderstände, die besten Ergebnisse können mit Metallfolien-Widerständen mit kurzen Anschlüssen erzielt werden.

Um unter den o.g. Messbedingungen eine Genauigkeit bei der Bestimmung der Lastkapazität von 1 pF zu erreichen, dürfen die Schaltflanken des Generators nur wenige ns betragen und auch das Oszilloskop muss eine vergleichbare Genauigkeit besitzen. Damit die Messgenauigkeit nicht durch das Rauschen gemindert wird, soll das Ausgangssignal des Generators eine hinreichend hohe Amplitude ha-

ben. Bei Amplituden von wenigen Volts spielt das Rauschen meistens keine Rolle mehr. Weiterhin ist zu beachten, dass die Wiederholungsfrequenz des Signals klein genug gewählt wird, um zu gewährleisten, dass nach jeder Schaltflanke der Umladevorgang komplett abgeschlossen wird. Dies soll mit dem Oszilloskop kontrolliert werden, das Signal an der Last darf sich vor der nächsten Schaltflanke nicht mehr ändern. Die tatsächliche Messung der Anstiegszeiten wird aber üblicherweise mit einer wesentlich besseren Zeitauflösung durchgeführt, damit die erwünschte Genauigkeit erreicht werden kann.

Die Messung mit der Last inklusive Anschlusskabel soll um eine Referenzmessung ergänzt werden, bei welcher die Last aus der Messschaltung entfernt wird. Die Referenzmessung ergibt den Gesamtwert der Streukapazitäten und der Kapazität des Tastkopfes am Kanal Y1, welche parallel zu der Last geschaltet werden. Dieser Gesamtwert soll von dem im ersten Schritt bestimmten Kapazitätswert der Last abgezogen werden, um ein korrektes Ergebnis zu erhalten. Er ist ferner ratsam, die Messmethode an einer bekannten Kapazität zu überprüfen. Gut geeignet sind dazu BNC-Leitungen, sie besitzen eine Kapazität von etwa 100 pF pro Meter der Leitung.

Wartung und Abstimmung

Das Gerät wurde bereits werkseitig eingestellt, eine weitere Einstellung vom Kunden ist nicht erforderlich, sie sollte nur zu Wartungszwecken erfolgen.

! **Vorsicht:** Die Einstellung darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden:

- Eine falsche Einstellung kann zur Zerstörung des Geräts führen.
- Die Manipulation mit dem Gerät bei geöffnetem Gehäuse ist lebensgefährlich. An den Kondensatoren der Schalter können auch nach dem Abschalten des Geräts hohe Spannungen anliegen.

Um Wartung an dem Gerät vornehmen zu können, muss das Gehäuse geöffnet werden. Schalten Sie dazu zuerst das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel vom Gerätestecker. Lösen Sie die vier Schrauben hinten oben am Deckblech und ziehen Sie es nach hinten heraus. Nach dem Abschluss der Wartung schieben Sie das Deckblech wieder in das Gehäuse herein und Schrauben Sie es fest.

Einstellung der Schaltverzögerung

Während des Umschaltens der elektronischen Schalter wird zuerst eine Hälfte des Schalters ausgeschaltet und erst dann die andere eingeschaltet. Die Schaltverzögerung bestimmt die Zeit zwischen dem Steuersignal zum Ausschalten der einen Hälfte des Schalters und dem Steuersignal zum Einschalten der anderen Hälfte. Zur Einstellung dieser Schaltverzögerung stehen Widerstände R_{Dn} ($n = 1$ bis 3) zur Verfügung (siehe Abb. 4).

Die Schaltverzögerung kann separat für jeden Kanal eingestellt werden. Die Widerstände R_{Dn} stellen die Verzögerung beider Flanken ein, also die Verzögerung beim Einschalten sowohl der positiven (Verbindung zwischen den Buchsen **Com** und **Pos**, steigende Flanke des Signals an der Buchse **Com**), als auch der negativen Zweige (Verbindung zwischen den Buchsen **Com** und **Neg**, fallende Flanke des Signals an der Buchse **Com**) der Schalter. Werkseitig werden Widerstände R_{Dn} mit dem Wert von 1,0 k Ω eingesetzt.

! **Vorsicht:** Die Werte der Widerstände R_{Dn} dürfen nie kleiner als 500 Ω sein, werden Widerstände mit niedrigeren Werten eingesetzt oder sogar ihre Anschlüsse kurzgeschlossen, wird das Gerät dauerhaft beschädigt. Die Widerstände sollen daher nur dann gewechselt

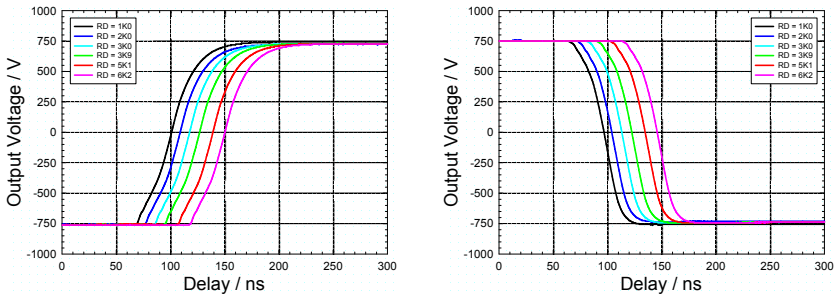


Abb. 11. Typische Verläufe des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Schaltverzögerung der Schalter.

Dargestellt sind die Signalformen an der Buchse **Com**, sie wurden in der Testschaltung (siehe Abb. 5) mit folgenden Parametern aufgenommen: $V_{pos} = V_{neg} = 750 \text{ V}$. Das linke Bild zeigt die steigende und das rechte die fallende Flanke des Signals. Die unterschiedlichen Kurven stellen die Signale für $R_{Dn} = 1,0 \text{ k}\Omega$ bis $R_{Dn} = 6,2 \text{ k}\Omega$ dar. Auf der Abszisse ist die Zeitverzögerung bezüglich der aktiven Flanke des Steuersignals an der Buchse **In** aufgetragen.

werden, wenn das Gerät stromlos ist, um etwaige Kurzschlüsse ausschließen und Fehlzustände vermeiden zu können.

Die Signalform ändert sich durch die Werte der Widerstände R_{Dn} nur geringfügig (siehe Abb. 11), sie wird bei kapazitiven Lasten fast ausschließlich durch die gesamte Lastkapazität $C_L = C_{in} + C_{ext}$ (siehe Abschnitt "Betrieb") und durch die Schaltwiderstände $R_{Com-Neg,on}$ bzw. $R_{Com-Pos,on}$ bestimmt. Steuert der Schalter resistive Lasten an dem Anschluss **Com** an, kann durch die Widerstände R_{Dn} die Signalform unter Umständen modifiziert werden.

Die Werte der Widerstände R_{Dn} haben immer Einfluss auf die Zeitverzögerung zwischen dem Ausgangssignal und dem Steuersignal (siehe Abb. 11). Durch Änderung der Widerstände R_{Dn} können beispielsweise Zeitverzögerungen zwischen mehreren Ausgangssignalen fein abgestimmt werden.

Wird eine lange Zeitverzögerung eingestellt, bleiben für die Zeit der Verzögerung die beiden Hälften des Schalters ausgeschaltet. In das Ausgangssignal an dem Anschluss **Com** können demzufolge externe Störungen einkoppeln, welche die Signalform verzerren können. Bei Verzögerungen bis zu einigen 100 ns besteht meistent jedoch keine Gefahr dieser Art, denn die Lastkapazität verhindert eine schnelle Spannungsänderung.

Ausfall der Lüfter

Die Lüftersteuerung regelt die Drehzahl der Lüfter und überwacht gleichzeitig ihre Funktion. Dazu wird das Tacho-Signal der Lüfter verwendet. Fällt einer der Lüfter aus, d.h. sind keine Pulse an dem Tacho-Signal vorhanden, blinkt die Leuchtdiode an der Frontplatte grün.

Beim Lüfterausfall wird empfohlen, zunächst den Lüfter selbst und dann die Anschlüsse an der Leiterplatte der Lüftersteuerung (CN1 und CN2 in Abb. 4) zu überprüfen. Es soll insbesondere kontrolliert werden, ob sich der betroffene Lüfter frei drehen kann und ob sich seine Anschlüsse nicht gelöst haben.

Um einen Fehler in der Lüftersteuerung auszuschließen, soll ein Ersatzlüfter anstelle des nicht funktionierenden angeschlossen werden. Der Lüfter muss auf 12V dimensioniert sein und einen Tacho-Ausgang sowie eine PWM-Steuerung besitzen. Gut geeignet sind die meisten Lüfter aus der PC-Technik, welche einen passenden 4poligen Stecker besitzen.

Stellt sich durch die o.g. Tests heraus, dass der Fehler durch einen defekten Lüfter verursacht wurde, muss dieser ausgetauscht werden. Dazu muss das Gerät teilweise demontiert werden, es wird daher empfohlen, das Gerät dazu einzuschicken. Entscheidet sich der Kunde dazu, den Austausch selbst durchzuführen, ist vor allem auf die richtige Wahl des Ersatzlüfters zu achten. Grundsätzlich sollen nur hochwertige kugellagerte Lüfter eingesetzt werden. Die Betriebsspannung muss 12 V betragen, der Stromverbrauch soll 0,3 A nicht überschreiten. Der Lüfter muss einen Tacho-Ausgang besitzen und zwei Pulse pro Umdrehung produzieren. Die PWM-Steuerung soll im Frequenzbereich von einigen 10 Hz bis einigen 10 kHz funktionieren.

Schaltbeispiele

Die folgenden Abbildungen zeigen einige Anwendungen des Geräts 19"-AMX1500-3E und die schematisch dargestellten Signalformen. Je nach der Anwendung sollen die Versorgungsspannungen der Geräte mit passenden Kondensatoren gestützt werden (siehe Abschnitt "Stützen der Versorgungsspannungen"). Weiterhin ist auf die zulässige Verlustleistung der Schalter zu achten (siehe Abschnitt "Betrieb").

Als Spannungsquellen in den aufgeführten Schaltungen eignen sich beispielsweise unsere Präzisionsnetzteile mit offener Bauform der Reihen OF-PSU bzw. OF-PSU-B. Ferner können für diverse Anwendungen ebenfalls die Verstärker der Reihe HV-AMP oder unsere Module der Reihe NIM-AMP als Spannungsquellen eingesetzt werden.

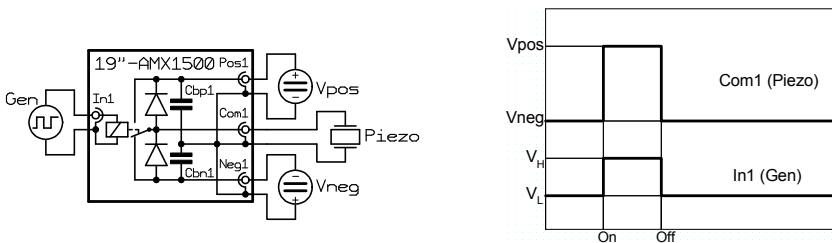


Abb. 12. Treiber von Piezo-Ventilen.

Die Kurzschlussbrücke JP5 ist offen. Die Spannungsquelle Vpos liefert die zum Öffnen des Ventils erforderliche positive Spannung (ab dem Zeitpunkt "On"), die Spannungsquelle Vneg die negative Spannung zum Schließen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "Off").

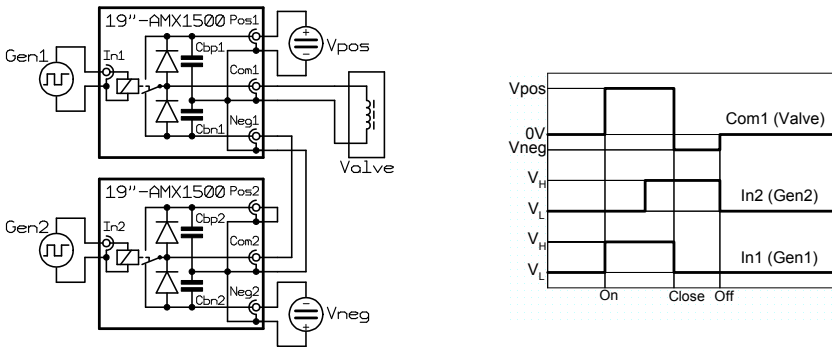


Abb. 13. Treiber von elektromagnetischen Ventilen.

Die Kurzschlussbrücke JP5 ist offen, JP6 geschlossen. Die Spannungsquelle V_{pos} liefert die positive Spannung erforderlich zum Öffnen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "On"), die Spannungsquelle V_{neg} die negative Spannung zum Schließen des Ventils (ab dem Zeitpunkt "Close"). Der Steuereingang In1 (Signalsquelle Gen1) dient dem Öffnen des Ventils, der Steuereingang In2 (Signalsquelle Gen2) schließt das Ventil. Sind beide Eingänge inaktiv (ab dem Zeitpunkt "Off"), liegt keine Spannung am Ventil an. Da der Ausgang Com2 den Eingang Neg1 und somit die Stützkapazität Cbn1 treibt, sind hohe Ladeströme und daher auch lange Schaltzeiten und hohe Verlustleistungen zu berücksichtigen (siehe Abschnitt "Betrieb"). Damit sich die Spannung an dem Eingang Neg1 stabilisieren kann, soll die steigende Flanke des Signals In2 einen hinreichenden Vorlauf zur fallenden Flanke des Signals In1 besitzen. Für eine bessere Performance sollten die 3-Zustandsschalter 19"-AMX1500-1T+1 benutzt werden.

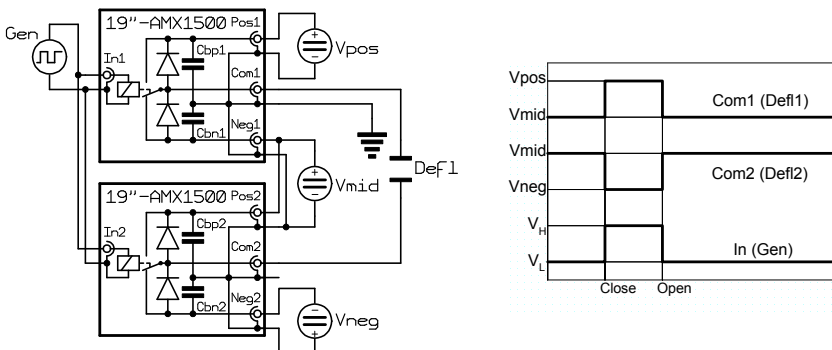


Abb. 14. Treiber von geteilten Blenden zum Stoppen geladener Teilchen beider Polaritäten.

Die Kurzschlussbrücke JP5 ist offen, JP6 geschlossen. Die Spannungsquelle V_{mid} liefert die Spannung zur Versorgung der beiden Platten des Blendensystems im geöffneten Zustand (ab dem Zeitpunkt "Open"), im geschlossenen Zustand (ab dem Zeitpunkt "Close") werden die Platten von den Spannungsquellen V_{pos} und V_{neg} versorgt. Die angelegten Spannungen müssen die folgende Bedingung erfüllen $V_{neg} \leq V_{mid} \leq V_{pos}$ (siehe Abschnitt "Äquivalente Schaltung").

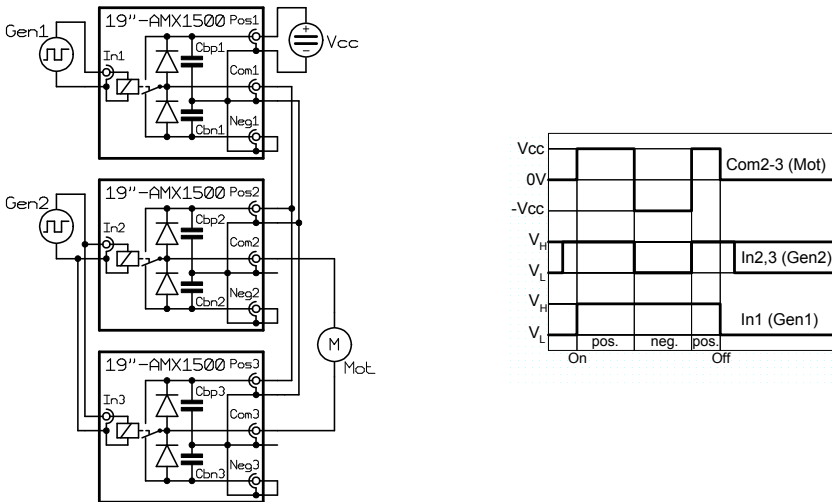


Abb. 15. Motortreiber.

Die Kurzschlussbrücken JP5 und JP6 sind offen, JP7 geschlossen. Die Spannungsquelle Vcc liefert die Spannung zur Versorgung des Motors. Der Steuereingang In1 (Signalsquelle Gen1) dient dem Einschalten des Motors, der Steuereingang In2 (Signalsquelle Gen2) ändert die Drehrichtung. Da der Ausgang Com1 die Eingänge Pos2, Pos3 und somit auch die Stützkapazitäten Cbp2 und Cbp3 treibt, sind hohe Ladeströme und daher auch lange Schaltzeiten und hohe Verlustleistungen zu berücksichtigen (siehe Abschnitt "Betrieb"). Für eine bessere Performance sollten die 3-Zustandsschalter 19"-AMX1500-1T+1 benutzt werden.

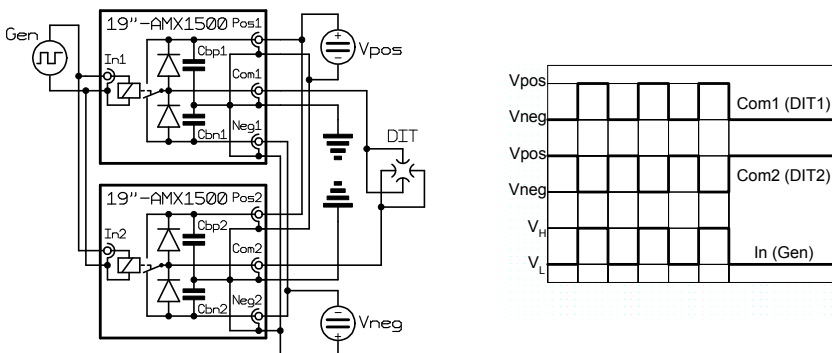


Abb. 16. Treiber von digitalen Ionenfallen.

Die Kurzschlussbrücke JP5 ist offen, JP6 geschlossen. Die Spannungsquellen Vpos und Vneg liefern die Spannungen zur Versorgung der Elektroden der Ionenfalle, welche durch die Schalter alternierend an eine der beiden Spannungen angeschlossen werden. Werden die Schalter bei hohen Spannungen und Frequenzen betrieben, sind hohe Verlustleistungen zu berücksichtigen (siehe Abschnitt "Betrieb").

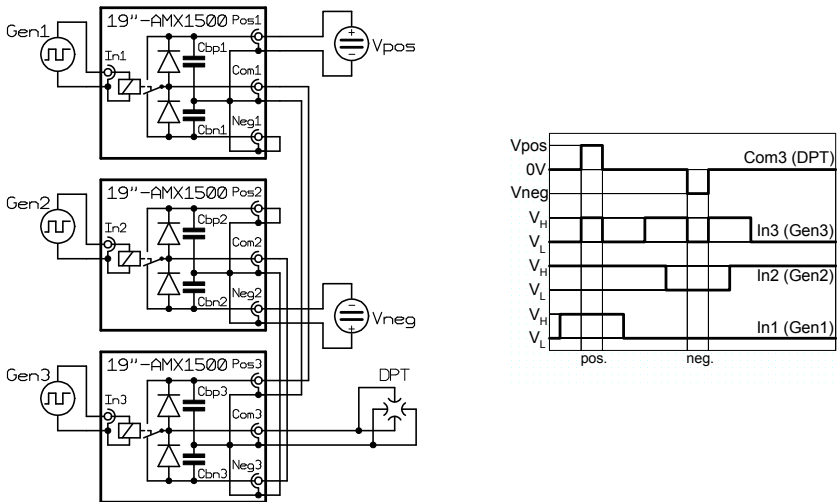


Abb. 17. Treiber von digitalen Teilchenfallen.

Die Kurzschlussbrücken JP5 und JP6 sind offen, JP7 geschlossen. Die Spannungsquellen Vpos und Vneg liefern die Spannungen zur Versorgung der Elektroden der Teilchenfalle, welche durch die Schalter alternierend an eine der beiden Spannungen angeschlossen werden, wobei dazwischen Zeiten mit Spannungen gleich null vorliegen. Die Steuereingänge In1-3 (Signalquellen Gen1-3) müssen durch einen speziellen Signalgenerator erzeugt werden, um die erforderlichen Verläufe zu garantieren. Da die Ausgänge Com1 und Com2 die Eingänge Pos3 und Neg3 und somit auch die Stützkapazitäten Cbp3 und Cbn3 treiben, sind dabei hohe Ladeströme und daher auch lange Schaltzeiten und hohe Verlustleistungen zu berücksichtigen (siehe Abschnitt "Betrieb"). Damit sich die Spannungen an den Eingängen Pos3 und Neg3 rechtzeitig stabilisieren können, sollen die Schaltflanken der Signale In1 und In2 einen hinreichenden Vorlauf zu den folgenden Flanken des Signals In3 besitzen. Für eine bessere Performance sollten die 3-Zustandsschalter 19"-AMX1500-1T+1 benutzt